1. SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN 60617 STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol	
	Przewody, połączenia, linie			
1.	03-01-01	przewód, kabel, linia przesyłowa, szyny zbiorcze (symbol ogólny)		
2.	11-17-14	przewód giętki, przewód ruchomy		
3.	11-11-01	przewód neutralny N		
4.	11-11-02	przewód ochronny PE		
5.	11-11-03	przewód neutralny ochronny PEN		
6.	11-11-04	linia trójfazowa z przewodem neutralnym i przewodem ochronnym 3L + N + PE	-#	
7.	11-03-11	zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem przemiennym	₹	
8.	11-03-12	zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem stałym	=	
9.	11-03-03	linia napowietrzna		
10.	11-03-01	linia podwodna	_ ~_	
11.	11-03-02	linia podziemna		
12.	03-02-04 03-02-05	odgałęzienie od przewodu		
13.	03-02-01	połączenie przewodów	•	
14.	03-02-02	zacisk, połączenie rozłączane	0	
15.	03-02-03	listwa zaciskowa	1 2 3 4	
16.	11-12-01	linia odchodząca do góry		
17.	11-12-02	linia odchodząca w dół		
18.	11-12-03	linia przechodząca pionowo		

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol	
	Aparaty, łączniki, urządzenia stacyjne			
19.	11-01-06	stacja		
20.	11-01-08	stacja planowana		
21.	11-12-07	rozdzielnica		
22.	02-01-06	linia graniczna, linia podziału miedzy polami		
23.	02-01-07	ekranowanie		
24.	02-15-01	uziemienie (symbol ogólny)	<u></u>	
25.	02-15-03	uziemienie ochronne	\begin{align*}	
26.	02-15-02	uziemienie bezszumowe	<u></u>	
27.	02-15-04	masa, korpus, podstawa montażowa	<i>—</i>	
28.	11-04-08	anoda ochronna		
29.	02-15-05	ekwipotencjalność	<u> </u>	
30.	07-22-01	iskiernik	*	
31.	07-22-03	ogranicznik przepięć, odgromnik	-	
32.	04-01-04	warystor		
33.	03-03-05 03-03-06	łącze wtykowe	+ +	
34.	07-02-01 07-02-02	łącznik (symbol ogólny)	~~ ~ <u></u>	
35.	07-13-02	stycznik		
36.	07-13-04	przerywnik		
37.	07-13-05	wyłącznik	_/×_	



Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
38.	07-13-06	odłącznik	
39.	07-13-08	rozłącznik	
40.	07-21-09	rozłącznik bezpiecznikowy	
41.	07-21-08	odłącznik bezpiecznikowy	
42.	07-25-01	łącznik statyczny (symbol ogólny)	
43.	07-25-02	stycznik statyczny	
44.	07-25-03	łącznik statyczny jednokierunkowy	4
45.	07-13-11	zamek z blokadą mechaniczną (łącznika)	
46.	07-14-01	rozrusznik silnika (symbol ogólny)	
47.	07-21-06	automatyczne wyzwalanie łącznika w przypadku zadziałania jednego z bezpieczników	₽
		Zestyki	
48.	07-02-01 07-02-02	zestyk zwierny	lub
49.	07-02-03	zestyk rozwierny	
50.	07-02-04	zestyk przełączający z przerwą	
51.	07-02-05	zestyk przełączający, otwarty w pozycji pośredniej	
52.	07-05-01 07-05-02	zestyk zwierny, zwiera z opóźnieniem przy uruchamianiu	lub 🖨
53.	07-05-03 07-05-04	zestyk rozwierny, zwiera z opóźnieniem przy powrocie	lub
Instalacje – sprzęt instalacyjny			
54.		instalacyjny wyłącznik nadprądowy	
55.	07-21-01	bezpiecznik topikowy (symbol ogólny)	

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
56.	07-21-02	wskazanie strony bezpiecznika, która po zadziałaniu pozostaje pod napięciem	-
57.	11-13-01	gniazdo wtykowe instalacyjne (symbol ogólny)	
58.	11-13-02	gniazdo potrójne	7,3
59.	11-13-04	gniazdo ze stykiem ochronnym	7
60.	11-13-06	gniazdo z wyłącznikiem	X
61.	11-13-08	gniazdo z transformatorem separacyjnym, np. gniazdo do golarki	70
62.	11-13-09	gniazdo telekomunikacyjne podstawowe przykłady oznaczenia: TP – telefon, FX – faks, M – mikrofon, L – głośnik, TV – telewizja	7
63.	11-14-01	łącznik instalacyjny (symbol ogólny)	6
64.	11-14-02	łącznik podświetlony	\otimes
65.	11-14-03	łącznik jednobiegunowy	6
66.	11-14-04	łącznik dwubiegunowy	Š
67.	11-14-05	łącznik grupowy	8
68.	11-14-06	łącznik zmienny (schodowy)	Ś
69.	11-14-07	łącznik krzyżowy	\bowtie
70.		łącznik szeregowy	8
71.	11-14-08	ściemniacz	8
72.	11-14-09	łącznik pociągany	- CT
73.		łącznik krańcowy	3
74.	11-14-10	przycisk	0
75.	11-14-11	przycisk podświetlony	8



Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol	
	Instalacje – sprzęt oświetleniowy			
76.	11-15-01	wypust oświetleniowy	×	
77.	11-15-02	kinkiet	——×	
78.	11-15-03	lampa (symbol ogólny)	\otimes	
79.	11-15-04	świetlówka (symbol ogólny)	<u> </u>	
80.	11-15-06	oprawa zawierająca 5 świetlówek	├ ✓ ⁵	
81.		lampa sodowa	-Na	
82.		lampa rtęciowa	Hg	
83.	11-15-07	projektor (reflektor) symbol ogólny	(
84.	11-15-08	– o świetle skupionym (spot light)	⊗ 	
85.	11-15-09	– o świetle rozproszonym	© (
86.	11-15-11	oświetlenie ewakuacyjne – punkt świetlny zasilany ze specjalnego obwodu	X	
		Instalacje – odbiorniki		
87.	11-16-01	grzejnik wody		
88.	11-16-02	wentylator		
89.	11-16-04	zamek elektryczny		
90.		grzejnik elektryczny		
91.		grzejnik elektryczny akumulacyjny		
92.		kuchenka elektryczna	•	
93.		pralka elektryczna	O	

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
94.		chłodziarka, zamrażarka	***
95.		zmywarka do naczyń	
		Elementy bierne	
96.	04-01-01	rezystor, rezystancja (symbol ogólny)	
97.	04-01-03	rezystor zmienny	
98.		rezystor nastawny	
99.	04-01-07	potencjometr	
100.	04-03-01 04-03-02	indukcyjność, dławik	lub
101.	04-02-01 04-02-02	kondensator, bateria kondensatorów	
102.		kondensator elektrolityczny	- <u>[</u> -
103.		cewka z rdzeniem magnetycznym, elektromagnes	-
		Przyrządy półprzewodnikowe	
104.	05-03-01	złącze prostownicze, dioda półprzewodnikowa (symbol ogólny)	->
105.	05-03-06	dioda Zenera	->
106.	05-03-02	dioda LED	
107.	05-03-09	dioda dwukierunkowa, diak	*
108.	05-04-04	tyrystor (symbol ogólny)	────
109.	05-05-01	tranzystor PNP	\
110.	05-05-02	tranzystor NPN z kolektorem na obudowie	\bigcirc



Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol	
	Przyrządy sygnalizacyjne i pomiarowe			
111.		wskaźnik lub miernik (symbol ogólny)		
112.	08-10-01	lampa sygnalizacyjna	\otimes	
113.	08-10-06	dzwonek	<u></u>	
114.	08-10-10	brzęczyk	\Box	
115.	08-10-05	syrena	=15	
116.		amperomierz	A	
117.	08-02-01	woltomierz	V	
118.	08-02-04	watomierz	W	
119.		częstościomierz	f	
120.	08-02-05	miernik cosφ	Cosp	
121.		przyrząd rejestrujący (symbol ogólny)		
122.		licznik		
123.	08-04-03	licznik energii czynnej	w·h	
124.	08-04-15	licznik energii biernej	var-h	
125.	08-04-08	licznik dwutaryfowy		
126.		oscyloskop elektroniczny	-	
	Uruchamianie – napędy aparatów			
127.	02-13-01	uruchamianie ręczne (symbol ogólny)	H	
128.	02-13-03	uruchamianie cięgnem]	

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol		
129.	02-13-04	uruchamianie przez obracanie	<u></u>		
130.	02-13-05	uruchamianie przyciskiem	[
131.	02-13-13	uruchamianie kluczykiem	13		
132.	02-13-07	uruchamianie dotykiem	KD		
133.	02-13-11	uruchamianie dźwignią	<i>\rightarrow</i>		
134.	02-13-12	uruchamianie ręczne uchwytem odejmowanym	◇		
135.	02-13-08	przycisk bezpieczeństwa	(
		Uruchamianie – napędy			
136.	07-07-01	ręczny (symbol ogólny)			
137.	02-13-23	elektromagnetyczny	<u></u>		
138.	02-13-26	silnikowy	M		
139.	02-13-21	pneumatyczny lub hydrauliczny jednokierunkowy	<u> </u>		
140.	02-14-22	pneumatyczny lub hydrauliczny dwukierunkowy			
141.	02-13-20	z wykorzystaniem zakumulowanej energii mechanicznej	<u></u>		
142.	07-07-02	łącznik przyciskowy z powrotem samoczynnym			
143.	07-07-04	łącznik obrotowy bez powrotu samoczynnego			
	Przekaźniki pomiarowe				
144.	07-15-01	cewka przekaźnika, wyzwalacza, (symbol ogólny)			
145.	07-15-07	cewka przekaźnika z opóźnionym odpadaniem			
146.	07-15-08	cewka przekaźnika z opóźnionym działaniem			



Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
147.	07-15-21	wyzwalanie cieplne	L
148.	07-15-22	wyzwalanie elektroniczne	<u>+</u>
149.	07-16-04	prąd zwrotny	I_
150.	07-16-05	prąd różnicowy	I _d
151.	07-16-07	prąd ziemnozwarciowy	1 <u></u>
152.	07-16-08	prąd w przewodzie neutralnym	I _N
153.	02-08-05	opóźnienie (zwłoka czasowa)	<u> </u>
		Przekaźniki pomiarowe – przykłady	
154.	07-17-01	przekaźnik zeronapięciowy	U=0
155.	07-17-04	przekaźnik nadprądowy zwłoczny	<i>I</i> > ⊢
156.	07-17-03	przekaźnik mocowy	P <
157.	07-17-09	przekaźnik podimpedancyjny	Z <
158.	07-17-10	przekaźnik do wykrywania zwarć miedzyzwojowych	N <
	W	ytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej	
159.	06-04-01	maszyna elektryczna (symbol ogólny). Wewnątrz należy wpisać odpowiednie oznaczenie literowe: C – przetwornica wirująca, G – generator, GS – generator synchroniczny, M – silnik, <u>M</u> – silnik prądu stałego, MS – silnik synchroniczny	
160.	06-04-02	silnik liniowy (symbol ogólny)	M
161.	06-08-01	silnik indukcyjny trójfazowy z wirnikiem klatkowym	M 3~
162.	06-08-03	silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy	M 3
163.	06-09-01 06-09-02	transformator dwuuzwojeniowy	

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
164.	06-09-04 06-09-05	transformator trójuzwojeniowy	
165.	06-09-06 06-09-07	autotransformator	→ hm
166.	06-09-08	dławik	Þ
167.	06-09-10 06-09-11	przekładnik prądowy, transformator impulsowy	♦ # \
168.	06-10-11 06-10-12	grupa trzech transformatorów jednofazowych o połączeniu gwiazda-trójkąt	# Y 3 ∆
169.	06-10-13	transformator trójfazowy o połączeniu gwiazda-trój- kąt z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów	#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
170.	06-12-01	regulator indukcyjny trójfazowy	#
171.	06-13-01A 06-13-01B	przekładnik napięciowy	\$ W
172.	06-13-02 06-13-03	przekładnik prądowy dwurdzeniowy z jednym uzwojeniem wtórnym na każdym rdzeniu	+ E
173.	06-13-04 06-13-05	przekaźnik prądowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi na wspólnym rdzeniu	* *
174.	06-14-01	przekształtnik (symbol ogólny)	
175.	06-14-03	prostownik	~
176.	06-14-04	prostownik mostkowy	()
177.	06-14-02	przekształtnik DC/DC	==
178.	06-14-05	falownik	==/
179.	06-15-01	ogniwo pierwotne, akumulator, bateria akumulatorów (dłuższa linia oznacza biegun dodatni)	
180.	11-02-04	elektrownia cieplna	
181.	11-02-03	elektrownia cieplna projektowana	
182.	11-02-06	elektrownia nuklearna	
183.	11-02-05	elektrownia nuklearna projektowana	0



Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol
184.	11-02-02	elektrownia wodna	
185.	11-02-01	elektrownia wodna projektowana	
186.	11-01-04	elektrociepłownia	
		Ważniejsze symbole rozróżniające	
187.	02-01-03	prąd stały; wartość napięcia podawana na prawo od symbolu, rodzaj układu po lewej stronie. Przykład: układ trójprzewodowy z przewodem środkowym M i napięciu 2x110 V 2/M == 220/110 V	===
188.	02-02-04	prąd przemienny; wartość napięcia podawana na prawo od symbolu, rodzaj układu po lewej stronie. Przykład: układ trójfazowy 50 Hz czteroprzewodowy z przewodem neutralnym N i napięciu 3x400/230 V 3/N ~400/230 V 50 Hz	\sim
189.	02-02-10	prąd przemienny średniej częstotliwości (akustycznej)	\approx
190.	02-02-12	prąd tętniący, prąd wyprostowany ze składową stałą	~_
191.	02-05-05	odbiór	→
192.	02-05-06	przesył energii do szyn zbiorczych	→
193.	02-05-07	przesył energii od szyn zbiorczych	├
		Materiał	
194.	02-07-03	ciecz	
195.	02-07-04	gaz	•
196.	02-07-06	półprzewodnik	
197.	02-07-07	dielektryk	
Uzwojenia			
198.	06-01-01	uzwojenie otwarte. Liczbę uzwojeń podaje się obok symbolu lub za pomocą liczby kresek	

Lp.	Pozycja normy PN-EN 60617	Nazwa	Symbol	
199.	06-01-04	Przykład: uzwojenie trójfazowe o fazach otwartych (nie połączonych ze sobą)	∭3∼	
200.	06-02-01	uzwojenie dwufazowe		
201.	06-02-02	uzwojenie trójfazowe połączone w układzie "V"	\ <u>\</u>	
202.	06-02-05	uzwojenie trójfazowe połączone w trójkąt	\triangle	
203.	06-02-06	uzwojenie trójfazowe połączone w otwarty trójkąt		
204.	06-02-07	uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę	Y	
205.	06-02-08	uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę z wyprowadzonym punktem neutralnym	Y	
206.	06-02-09	uzwojenie trójfazowe połączone w zygzak	7	
	Funkcja wejścia i wyjścia sygnałów			
207.	13-04-01	wejście analogowe	<u>n</u>	
208.	13-04-02	wyjście analogowe	n	
209.	13-04-03	wejście cyfrowe	#-	
210.	13-04-04	wyjście cyfrowe		
211.	13-05-01	końcówka napięcia zasilania (do połączenia ze źródłem)	-*-U	
212.	13-05-02	końcówka prądu zasilania	- - -	
213.	13-05-10	końcówka do zewnętrznego połączenia z obwodem pomocniczym lub z elementem obwodu. W miejsce EXT wprowadza się odpowiednio oznaczenia: RX – rezystancja, CX – pojemność, RCX – rezystancja i pojemność, XTAL – kryształ, itp.	→ <u>EXT</u>	
214.	13-05-11	końcówka obwodu pomocniczego wewnętrznego lub składnik obwodu. W miejsce INT wprowadza się odpowiednio oznaczenia: RINT – rezystancja, CINT – pojemność, RCINT – rezystancja i pojemność, XTALINT – kryształ, itp.	-×[INT	



		ymbole graficzne łączników stoso schematach funkcjonalnych	wane
215.	odłącznik otwarty	rozłącznik otwarty	wyłącznik otwarty
	odłącznik zamknięty	rozłącznik zamknięty	wyłącznik zamknięty

Wykaz norm

[1] PN-EN 60617	Symbole graficzne stosowane w schematach
Część 2:2003	Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia
Część 3:2003	Przewody i osprzęt łączeniowy (oryg)*
Część 4:2003	Podstawowe podzespoły bierne (oryg)*
Część 5:2004	Przyrządy półprzewodnikowe i lampy elektronowe (oryg)*
Część 6:2004	Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej
Część 7:2004	Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa
Część 8:2004	Przyrządy pomiarowe, lampy i urządzenia sygnalizacyjne
Część 9:2002	Łączniki i urządzenia peryferyjne (oryg)*
Część 10:2002	Telekomunikacja – transmisja (oryg)*
Część 11:2004	Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
Część 12:2002	Elementy logiczne binarne (oryg)*
Część 13:1998	Elementy analogowe (oryg)*
[2] PN-EN 61082	Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice
Część 1:2006	Podstawowe zasady (oryg)*
[3] PN-EN 61346	Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe. Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne
Część 1:2002	Reguly podstawowe
Część 2:2002	Klasyfikacja obiektów i klasy kodów

^{*)(}oryg) oznacza, że dana norma nie została dotąd opublikowana w języku polskim